Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

> Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

> Функциональная схемотехника Лабораторная работа №3. Вариант 2

> > Выполнил студент: Соловьев Павел

Группа: Р33302

Преподаватель: Табунщик Сергей

Михайлович

Санкт-Петербург 2024

Цель работы.

Получить навыки разработки цифровых устройств на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).

Задание

Функция: $y = a^3 + \sqrt[2]{b}$

- Доработайте схему функционального блока, разработанного в лабораторной работе №2.
 Необходимо добавить возможность работы с блоком посредством дискретных портов ввода/вывода, подключенных к переключателям, светодиодам и кнопкам платы Nexys A7: значения операндов должны вводиться с помощью переключателей (SW); результат должен выводиться на светодиоды (LEDS); с целью повышения удобства работы пользователя допускается использование дополнительных кнопок, переключателей и светодиодов; интерфейс пользователя должен обеспечивать возможность многократного проведения вычислений без постоянного нажатия на кнопку сброса.
- 2. Разработайте тестовое окружение и проведите моделирование.
- 3. Проведите синтез и размещение схемы для ПЛИС XC7A100T-1CSG324C, входящей в состав отладочной платы Nexys A7.
- 4. Определите количество и тип используемых ресурсов ПЛИС после размещения схемы.
- 5. Проверьте работоспособность схемы на отладочной плате Nexys A7.
- 6. Составьте отчет по результатам выполнения работы.

Ход работы

Схема сопряжения разработанного блока и устройств ввода/вывода

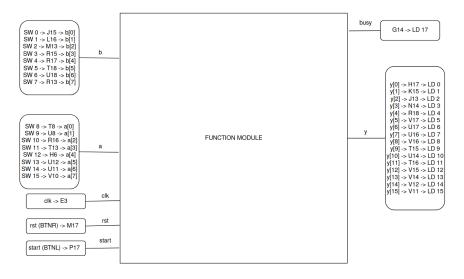


Рис 1. Схема сопряжения разработанного блока

Описание алгоритма работы пользователя

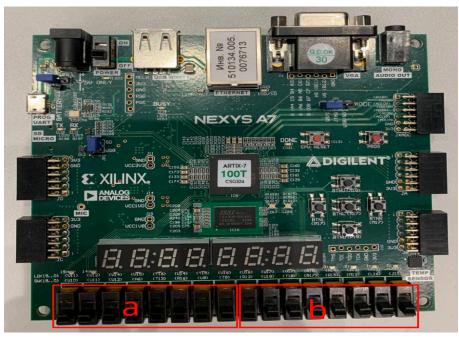


Рис 2. Размещение входных параметров функции на ПЛИС

- 1. Пользователь должен вбить число а использую переключатели SW15-SW8 в двоичном формате. Запись чисел слева направо. Если переключатель поднят вверх это единица. Если вниз ноль.
- 2. Пользователь должен вбить число b использую переключатели SW7-SW0 в двоичном формате. Запись чисел слева направо. Если переключатель поднят вверх это единица. Если вниз ноль.
- 3. Первый и второй пункт могут быть поменяны местами
- 4. При первом запуске необходимо подать сигнал сброса путем нажатия на кнопку BTNR.
- 5. Для начала работы необходимо нажать кнопку BTNL.
- 6. Результат будет выведен на диодах LD15-LD0 в двоичном формате. Число читается слева направо.
- 7. В случае, если пользователь хочет вернуть модуль в исходное состояние, то следует нажать кнопку сброса BTNR.
- 8. Если пользователь хочет ввести новые данные для вычисления, то следует перейти к пункту 1 алгоритма.

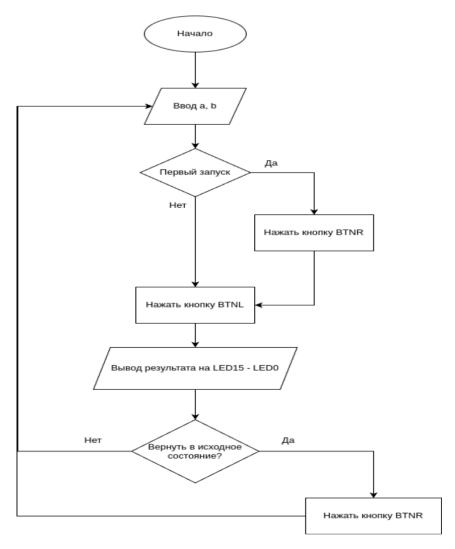


Рис 3. Алгоритм работы пользователя

Результат тестирования блока в симуляторе

В качестве первого тестового случая были поданы $a=2^3$ и b=9. $2^3+\sqrt{10}=8+3=11$ Ответ, который выдает модуль равен: y=11

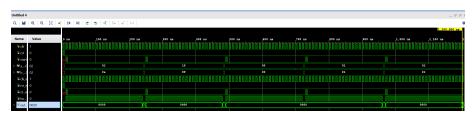


Рис 4. Временная диаграмма работы модуля

Рис 5. Вывод работы симуляции

Результаты тестирования ПЛИС



Рис 6. Тестирование на ПЛИС: a=1, b=9, y=4

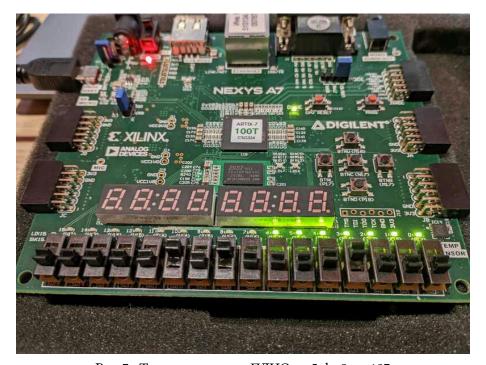


Рис 7. Тестирование на ПЛИС: a=5, b=8, y=127

Данные об использовании ресурсов ПЛИС

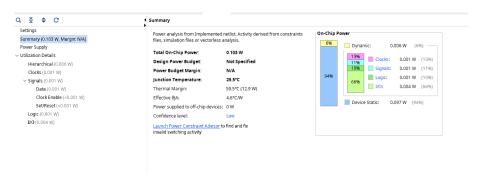


Рис 8. Данные об использовании ресурсов ПЛИС



Рис 9. Данные об использовании ресурсов ПЛИС

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки разработки цифровых устройств на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). В результате проведенной работы разработанный ранее модуль был совмещен с портами ввода/вывода платы Nexys A7.